

S Y S T E M V E R I L O G

RISC-V CPU Design

하만 세미콘 아카데미 2기 김은성

Contents

01

Introduction

Project Goal
RISC-V 개요 및 명령어 포맷

02

Diagram-Based System Design

Block Diagram
Schematic

03

Simulation

Type별 Simulation

04

Trouble Shooting

Trouble Shooting

05

Discussion & Future Plans

Discussion
Future Plans

Introduction

Introduction

● Project Goal

- **RISC-V**의 핵심 명령어 세트(ISA) 구조 이해 및 처리 로직 설계
- **RISC-V CPU 코어(Core)** 설계 및 구현
- 시뮬레이션을 통한 **명령어별 기능 검증** 및 CPU 동작 확인

Introduction

● RISC-V

- **Reduced Instruction Set Computer**
- 오픈 소스 명령어 집합 구조 (Instruction Set Architecture)
- 하드웨어 및 소프트웨어 설계에 유연성을 제공

● RV32I

- 'RV' **RISC-V**, '32' **32 bit**, 'I' **Integer** (정수)
- **RV32I Instruction Formats** :
 - RISC-V의 기본 명령어 집합
 - 필드들 (opcode, rd, funct3, rs1, rs2, funct7 등)이 특정 비트 범위를 차지

Introduction

● RV32I Instruction Formats

31	30	25	24	21	20	19	15	14	12	11	8	7	6	0				
funct7				rs2			rs1		funct3		rd		opcode		R-type			
imm[11:0]						rs1		funct3		rd		opcode		I-type				
imm[11:5]				rs2			rs1		funct3		imm[4:0]		opcode		S-type			
imm[12]		imm[10:5]			rs2			rs1		funct3		imm[4:1]		imm[11]		opcode		B-type
imm[31:12]										rd			opcode		U-type			
imm[20]		imm[10:1]				imm[11]		imm[19:12]				rd		opcode		J-type		


- **R-Type** : 연산자 중심 명령어
(ex. add, sub)
- **I-Type** : imm을 사용하는 명령어
(ex. addi, ori)
- **IL-Type** : 메모리에서 데이터를 불러오는 명령어 (ex. lw)
- **S-Type** : 메모리에 데이터를 저장하는 명령어 (ex. sw)
- **B-Type** : 조건 분기 명령어
(ex. beq, bne)
- **U-Type** : 상위 비트 로딩 명령어
(ex. lui)
- **J-Type** : 점프 명령어 (ex. jal)




Diagram-Based System Design



RV32I Core Block Diagram

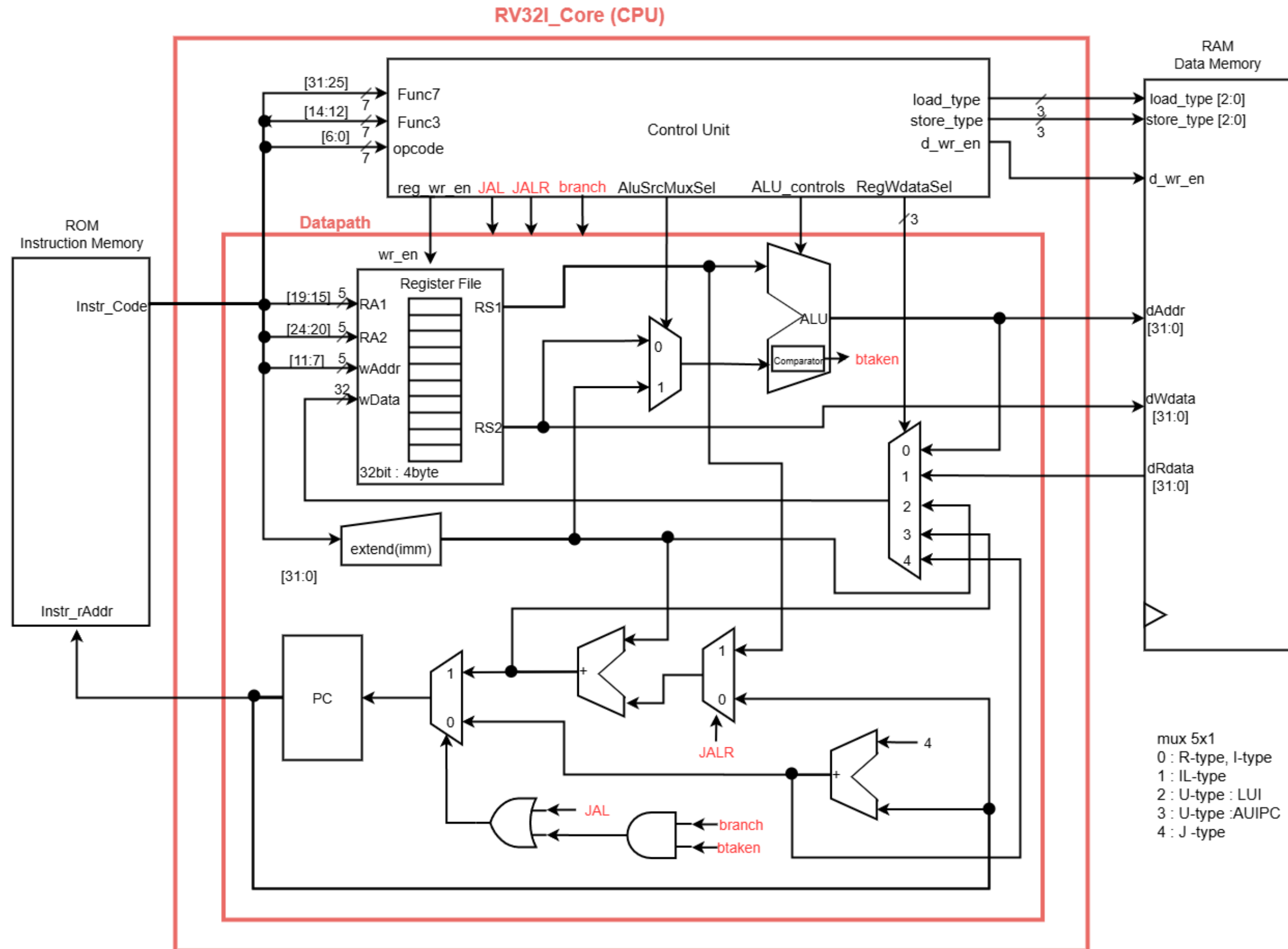


RV32I Core Schematic

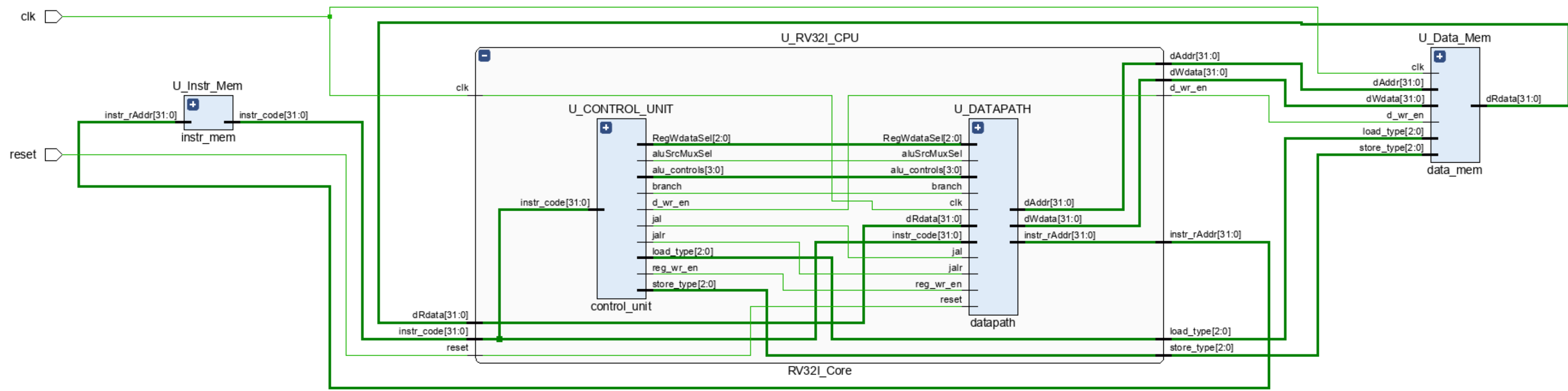

Simulation

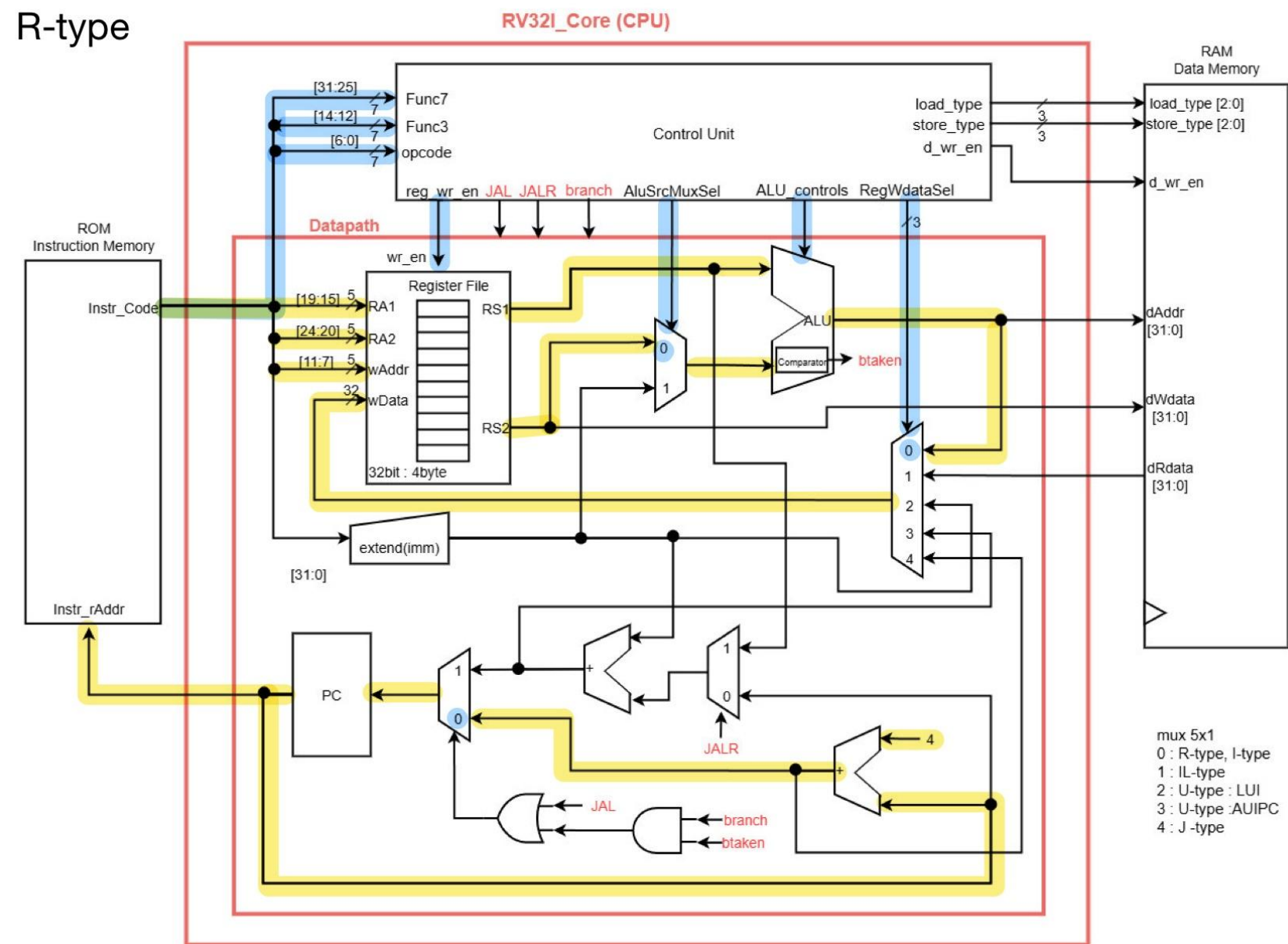R – Type (ADD, SUB, SLL, SLT, SLTU, XOR, SRL, SRA, OR, AND)



2개의 source register(rs1, rs2) 값을 사용하여 연산
-> 연산 결과를 목적지 register (rd)에 저장

Type	Mnemonic	Descript	Extension
R	ADD	$rd = rs1 + rs2$	
	SUB	$rd = rs1 - rs2$	
	SLL	$rd = rs1 \ll rs2$	
	SLT	$rd = (rs1 < rs2)?1:0$	
	SLTU	$rd = (rs1 < rs2)?1:0$	zero-extends
	XOR	$rd = rs1 \wedge rs2$	
	SRL	$rd = rs1 \gg rs2$	
	SRA	$rd = rs1 \gg rs2$	msb-extends
	OR	$rd = rs1 rs2$	
	AND	$rd = rs1 \& rs2$	


R – Type Simulation

Type	Mnemonic	Descript	Extension
R	ADD	rd = rs1 + rs2	
	SUB	rd = rs1 - rs2	
	SLL	rd = rs1 << rs2	
	SLT	rd = (rs1 < rs2)?1:0	
	SLTU	rd = (rs1 < rs2)?1:0	zero-extends
	XOR	rd = rs1 ^ rs2	
	SRL	rd = rs1 >> rs2	
	SRA	rd = rs1 >> rs2	msb-extends
	OR	rd = rs1 rs2	
	AND	rd = rs1 & rs2	


```

rom[0] = 32'h002082B3; // add x5, x1, x2
rom[1] = 32'h40320333; // sub x6, x4, x3
rom[2] = 32'h00939433; // sll x8, x7, x9
rom[3] = 32'h00C525B3; // slt x11, x10, x12
rom[4] = 32'h00F6B733; // sltu x14, x13, x15
rom[5] = 32'h012848B3; // xor x17, x16, x18
rom[6] = 32'h004B5A33; // srl x20, x22, x4
rom[7] = 32'h404B5BB3; // sra x23, x22, x4
rom[8] = 32'h01BCED33; // or x26, x25, x27
rom[9] = 32'h01EE7EB3; // and x29, x28, x30

```

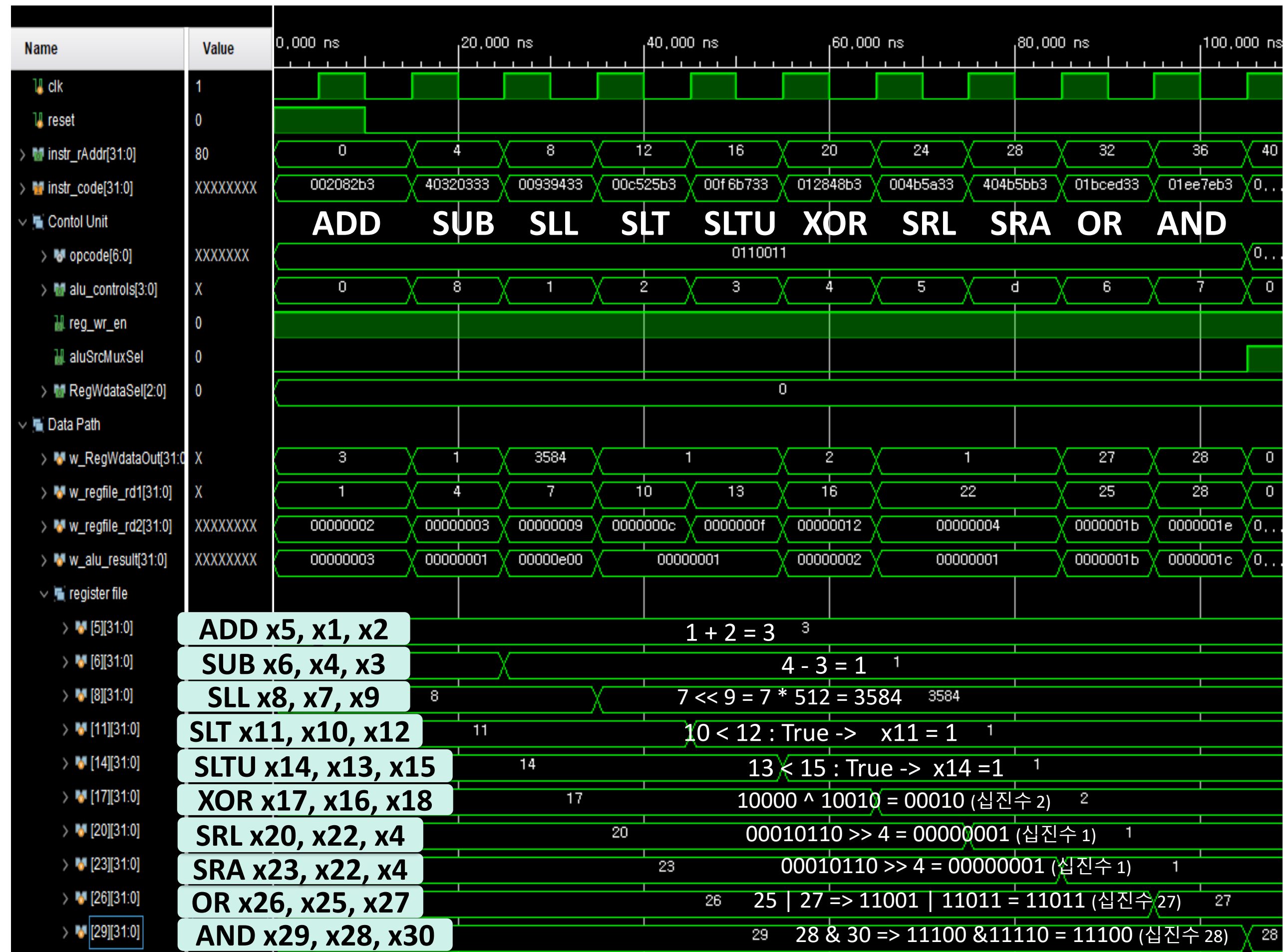

S – Type (SB, SH, SW)

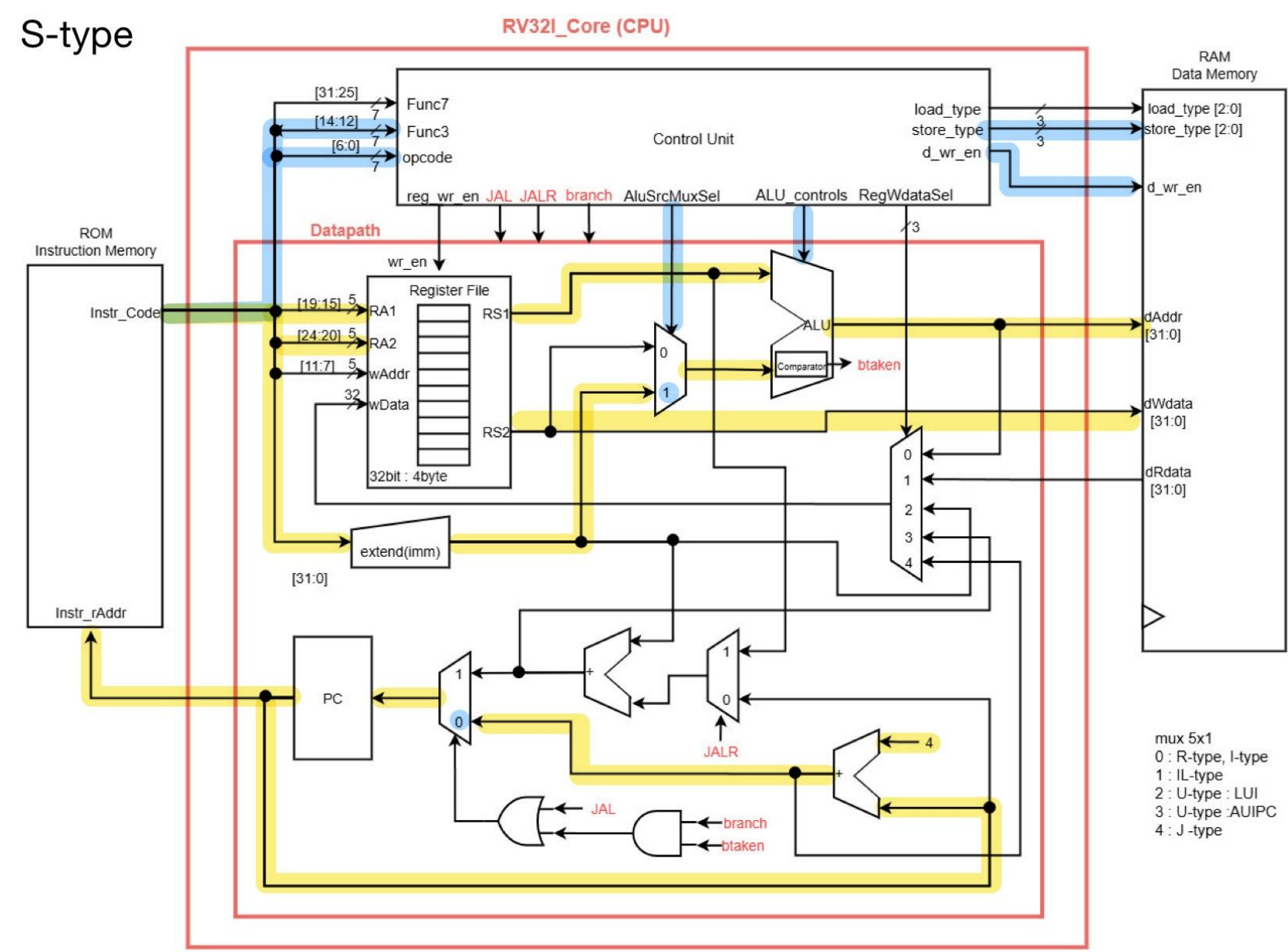

특정 레지스터(rs2)에 있는 데이터를
메모리에 저장(Store)

Type	Mnemonic	Descript
S	SB	$M[rs1+imm][0:7] = rs2[0:7]$
	SH	$M[rs1+imm][0:15] = rs2[0:15]$
	SW	$M[rs1+imm][0:31] = rs2[0:31]$


S – Type Simulation

Type	Mnemonic	Descript
S	SB	$M[rs1+imm][0:7] = rs2[0:7]$
	SH	$M[rs1+imm][0:15] = rs2[0:15]$
	SW	$M[rs1+imm][0:31] = rs2[0:31]$

```
// x1 레지스터 : sw/sb 쓰기 데이터
reg_file[1] = 32'hAABBCCDD;
// x2 레지스터: sh 쓰기 데이터
reg_file[2] = 32'h0000FFFF;
// x4 레지스터 : 베이스 주소 (0(x4)에서 주소 16)
reg_file[4] = 32'h00000010;

// Store Word AABBCCDD
rom[0] = 32'h00122023; // sw x1, 0(x4)
// Store Half-word FFFF, overwriting CCDD
rom[1] = 32'h00221023; // sh x2, 0(x4)
// Store Byte DD, overwriting one FF
rom[2] = 32'h00120023; // sb x1, 0(x4)
rom[3] = 32'h00000013; // addi x0, x0, 0 (NOP)
```

Name	Value
clk	1
reset	0
instr	
instr_rAddr[31:0]	80
instr_code[31:0]	XXXXXXXX
cu	
opcode[6:0]	XX
alu_controls[3:0]	XXXX
aluSrcMuxSel	0
d_wr_en	0
store_type[2:0]	X
dp	
w_regfile_rd1[31:0]	X
w_regfile_rd2[31:0]	XXXXXXXX
w_imm_Ext[31:0]	X
w_alu_result[31:0]	X
dAddr[31:0]	X
dWdata[31:0]	XXXXXXXX
data_mem	
data_mem[0:15][31:0]	87654321,87654320,87654323,87654322,87654324,87654325,87654326,87654327
[0][31:0]	87654321
[1][31:0]	87654322
[2][31:0]	87654323
[3][31:0]	87654324
[4][31:0]	aabbffdd
[5][31:0]	87654326

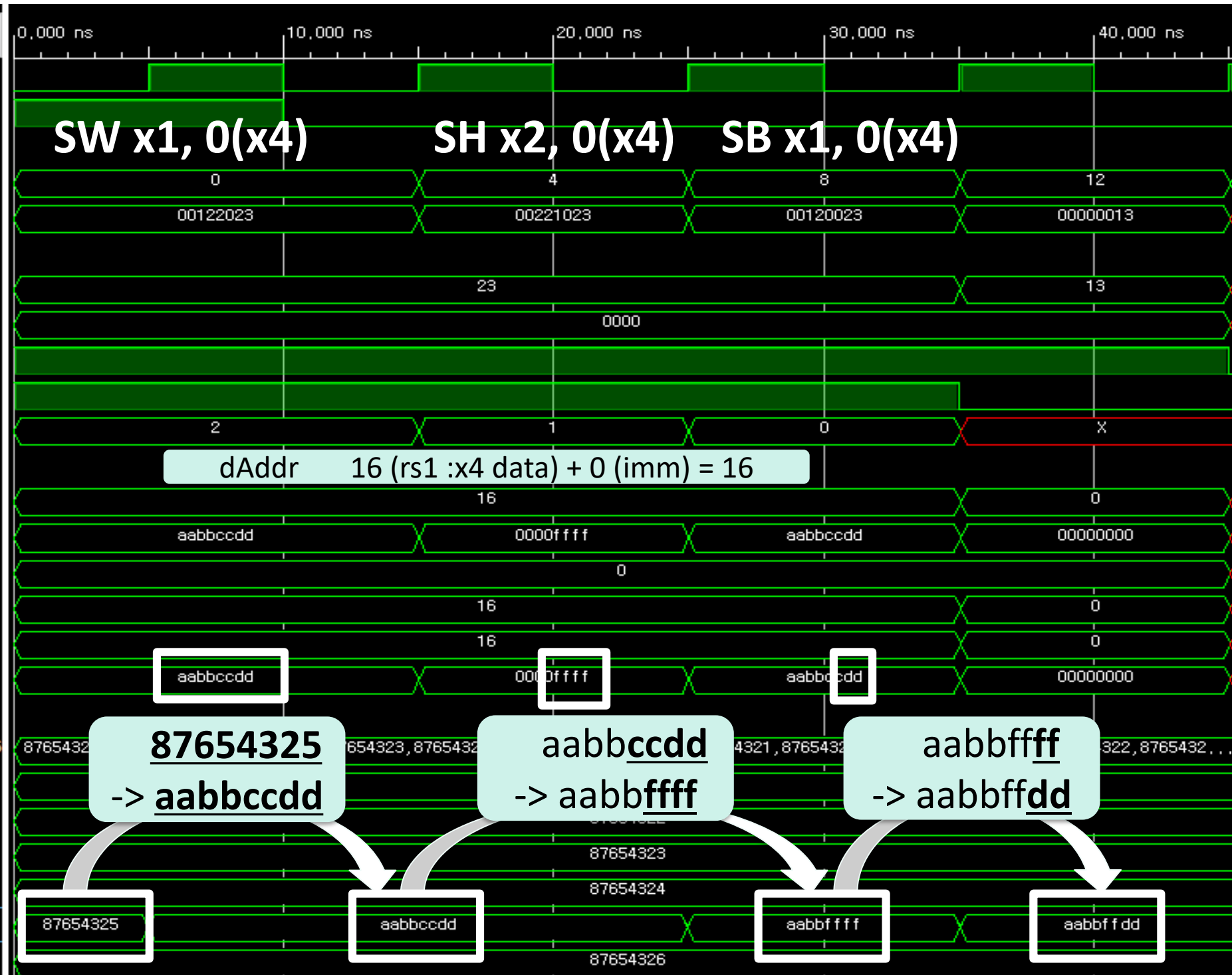

Store Word

RAM에
Wdata 저장


Store Half-Word

RAM에
Wdata 16bit 저장

Store Byte

RAM에
Wdata 8bit 저장

IL – Type (LB, LH, LW, LBU, LHU)

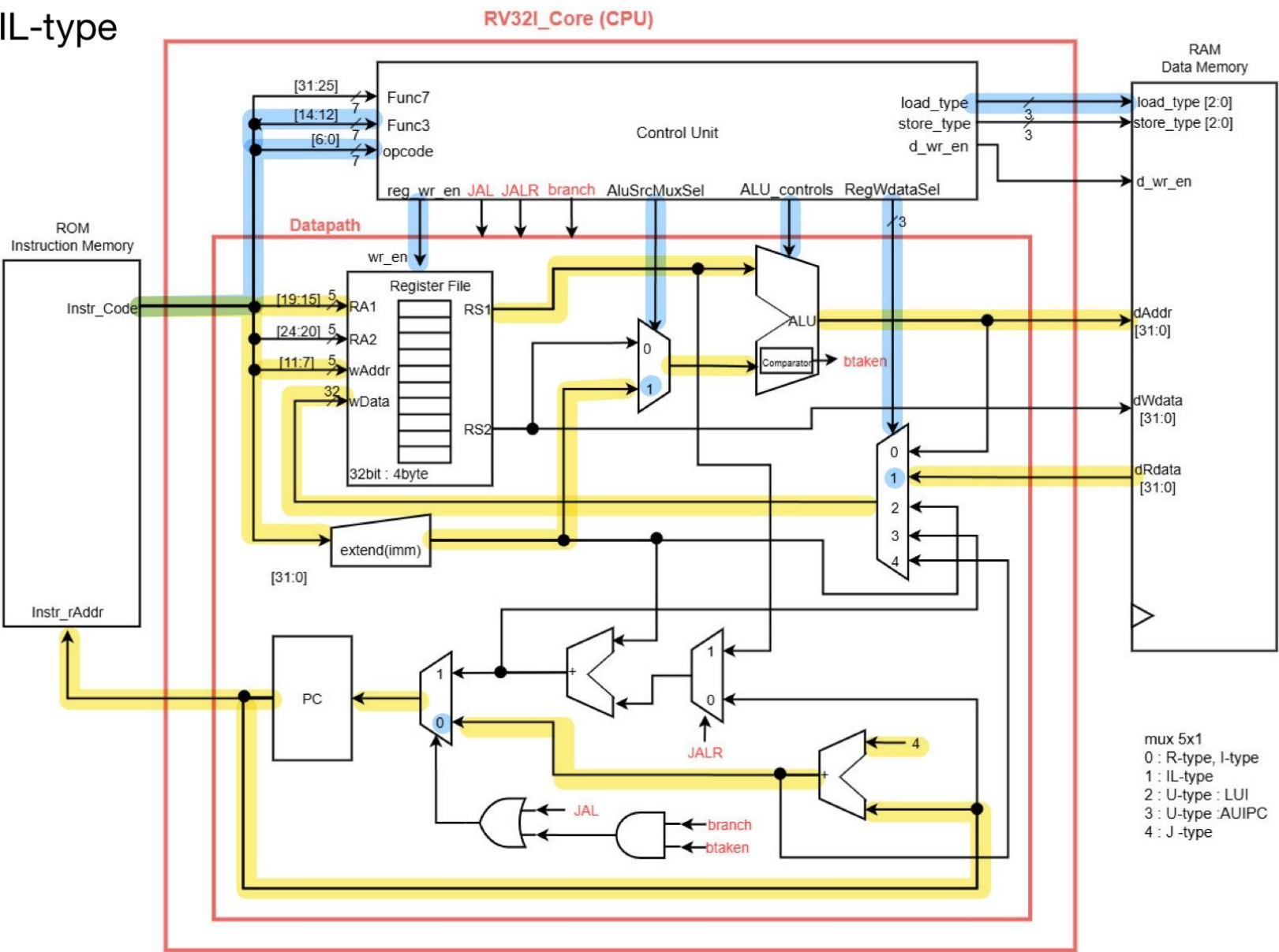

베이스 주소(rs1)에 12비트 offset을 더하여
최종 메모리 주소를 계산
-> 해당 주소에서 데이터를 읽어와서
목적지 레지스터(rd)에 로드(Load)

Type	Mnemonic	Descript	Extension
IL	LB	$rd = M[rs1+imm][0:7]$	
	LH	$rd = M[rs1+imm][0:15]$	
	LW	$rd = M[rs1+imm][0:31]$	
	LBU	$rd = M[rs1+imm][0:7]$	zero-extends
	LHU	$rd = M[rs1+imm][0:15]$	zero-extends

IL – Type Simulation

Type	Mnemonic	Descript	Extension
IL	LB	rd = M[rs1+imm][0:7]	
	LH	rd = M[rs1+imm][0:15]	
	LW	rd = M[rs1+imm][0:31]	
	LBU	rd = M[rs1+imm][0:7]	zero-extends
	LHU	rd = M[rs1+imm][0:15]	zero-extends

```
// Load Word
rom[3] = 32'h00022503;
// Load Half-word (signed)
rom[4] = 32'h00021583;
// Load Half-word (unsigned)
rom[5] = 32'h00025603;
// Load Byte (signed)
rom[6] = 32'h00020683;
// Load Byte (unsigned)
rom[7] = 32'h00024703;
```

```
Expected x10 = AABBFDD
// lw x10, 0(x4)
Expected x11 = FFFFFFFD
// lh x11, 0(x4)
Expected x12 = 000FFDD
// lhu x12, 0(x4)
Expected x13 = FFFFFFFD
// lb x13, 0(x4)
Expected x14 = 00000DD
// lbu x14, 0(x4)
```

Name

Value

clk

0

reset

0

> data_memory[4][31:0]

aabbffdd

> instr_memory

> instr_rAddr[31:0]

32

> instr_code[31:0]

00000013

> control unit

> opcode[6:0]

0010011

> alu_controls[3:0]

0000

> load_type[2:0]

X

> aluSrcMuxSel

1

> RegWdataSel

0

> reg_wr_en

1

> data path

> w_regfile_rd1[31:0]

0

> w_imm_Ext[31:0]

0

> w_alu_result[31:0]

0

> dAddr[31:0]

0

> dRdata[31:0]

XXXXXXXX

> w_RegWdataOut[31:0]

00000000

> register file

> [10][31:0]

aabbffdd

> [11][31:0]

ffffffdd

> [12][31:0]


0000ffdd

> [13][31:0]

ffffffdd

> [14][31:0]

000000dd

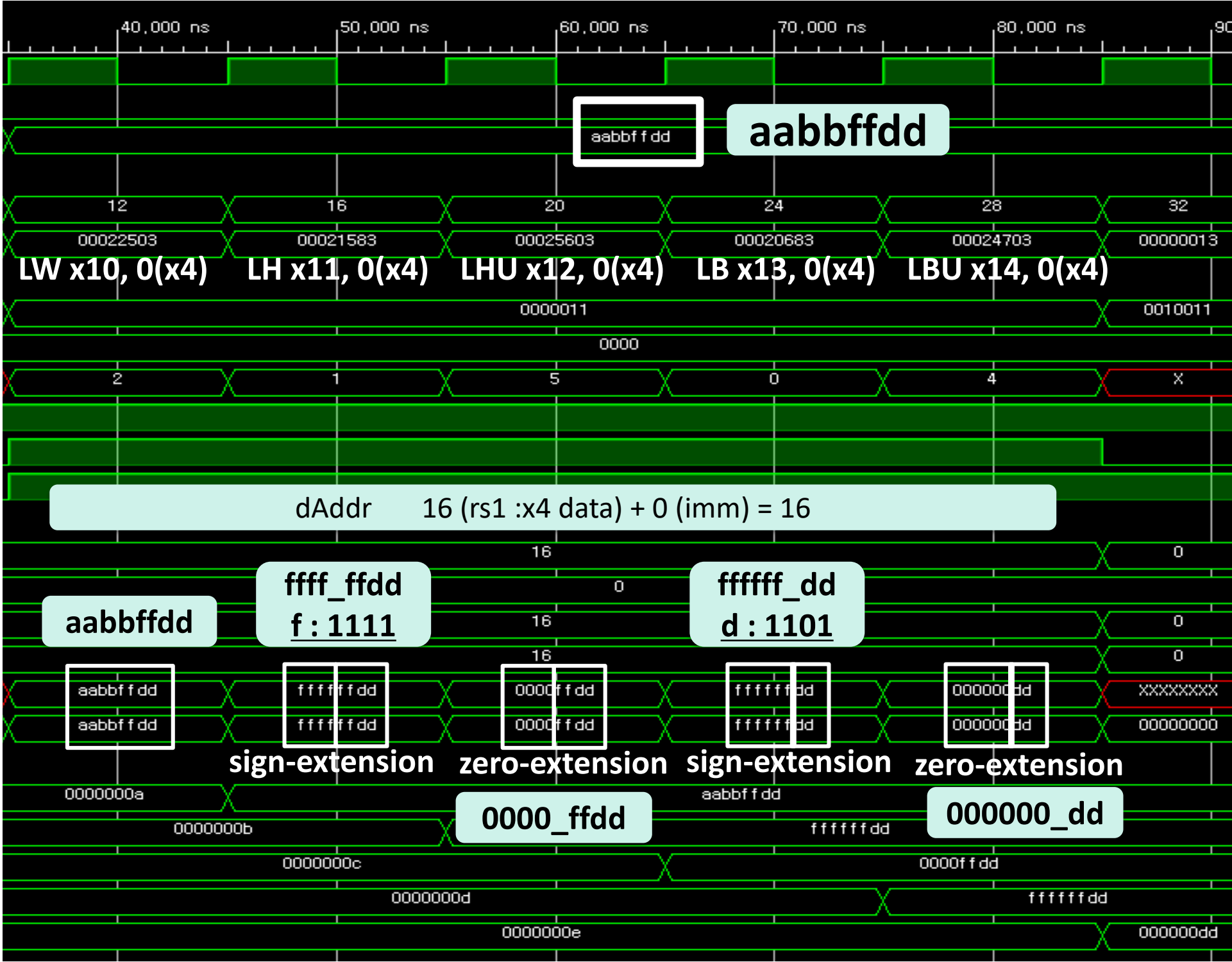

Load Word

32bit data load

Load Half-Word

하위 16bit load + sign-extension

Load Half-Word Unsigned

하위 16bit load + zero-extension

Load Byte


하위 8bit load + sign-extension

Load Byte Unsigned

하위 8bit load + zero-extension

I – Type (ADDI, SLTI, SLTIU, XORI, ORI, ANDI, SLLI, SRLI, SRAI)

I-type

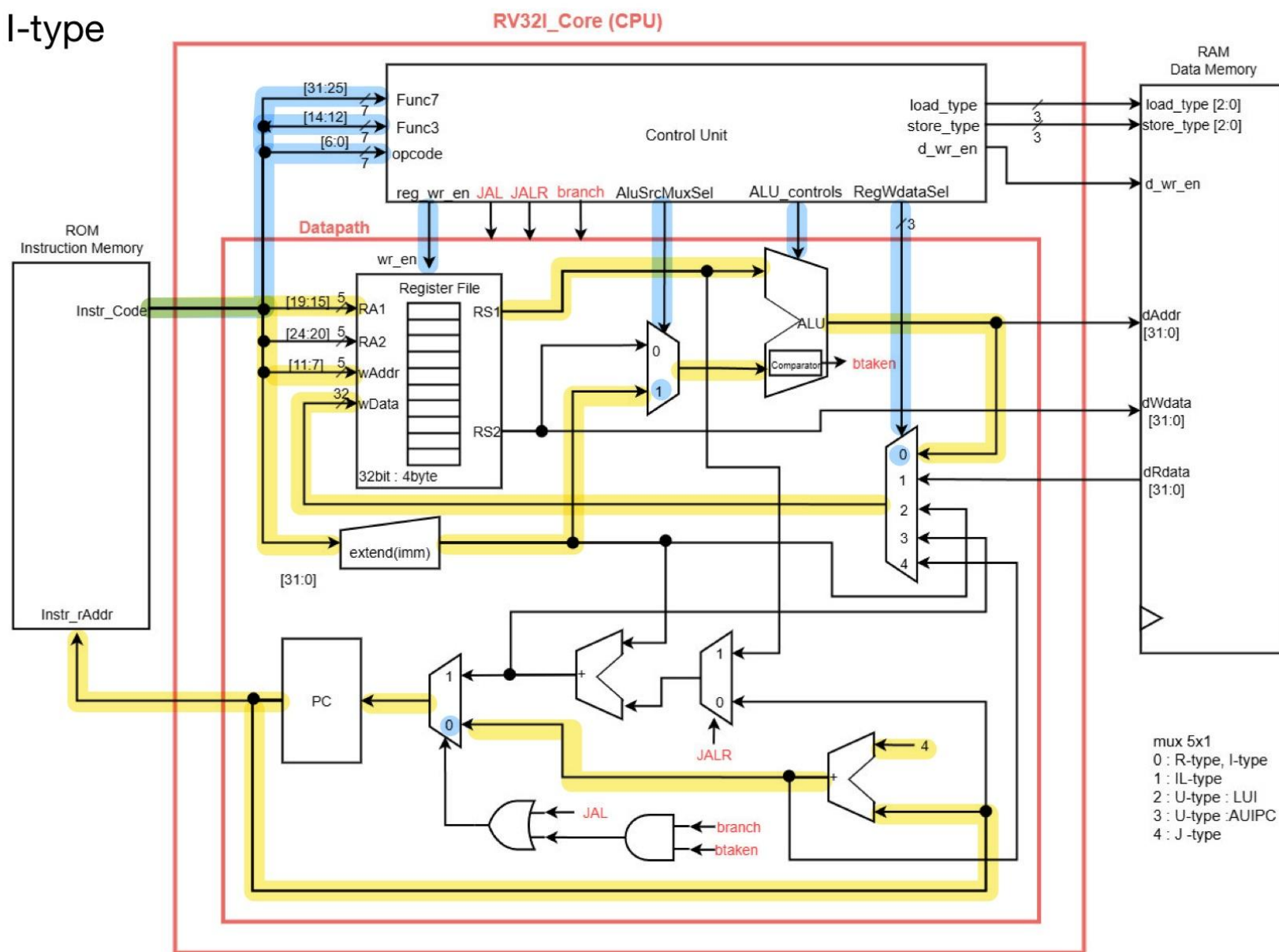

source register(rs1)와 12비트 immediate를
사용하여 산술/논리 연산을 수행
-> 결과를 목적지 register (rd)에 저장

Type	Mnemonic	Descript	Extension
I	ADDI	$rd = rs1 + imm$	
	SLTI	$rd = (rs1 < imm)?1:0$	
	SLTIU	$rd = (rs1 < imm)?1:0$	zero-extends
	XORI	$rd = rs1 \wedge imm$	
	ORI	$rd = rs1 \mid imm$	
	ANDI	$rd = rs1 \& imm$	
	SLLI	$rd = rs1 \ll imm[0:4]$	
	SRLI	$rd = rs1 \gg imm[0:4]$	
	SRAI	$rd = rs1 \gg imm[0:4]$	msb-extends


I – Type Simulation

Type	Mnemonic	Descript	Extension
I	ADDI	rd = rs1 + imm	zero-extends
	SLTI	rd = (rs1 < imm)?1:0	
	SLTIU	rd = (rs1 < imm)?1:0	
	XORI	rd = rs1 ^ imm	
	ORI	rd = rs1 imm	msb-extends
	ANDI	rd = rs1 & imm	
	SLLI	rd = rs1 << imm[0:4]	
	SRLI	rd = rs1 >> imm[0:4]	
	SRAI	rd = rs1 >> imm[0:4]	

```


rom[0] = 32'h00A28513; // addi x10, x5, 10
rom[1] = 32'hFFF30593; // addi x11, x6, -1
rom[2] = 32'h00F3A613; // slti x12, x7, 15
rom[3] = 32'h01443693; // sltiu x13, x8, 20
rom[4] = 32'h0194C713; // xori x14, x9, 25
rom[5] = 32'h01E56793; // ori x15, x10, 30
rom[6] = 32'h00B5F813; // andi x16, x11, 11
rom[7] = 32'h00261893; // slli x17, x12, 2
rom[8] = 32'h0036D913; // srli x18, x13, 3
rom[9] = 32'h40275993; // srai x19, x14, 2

```

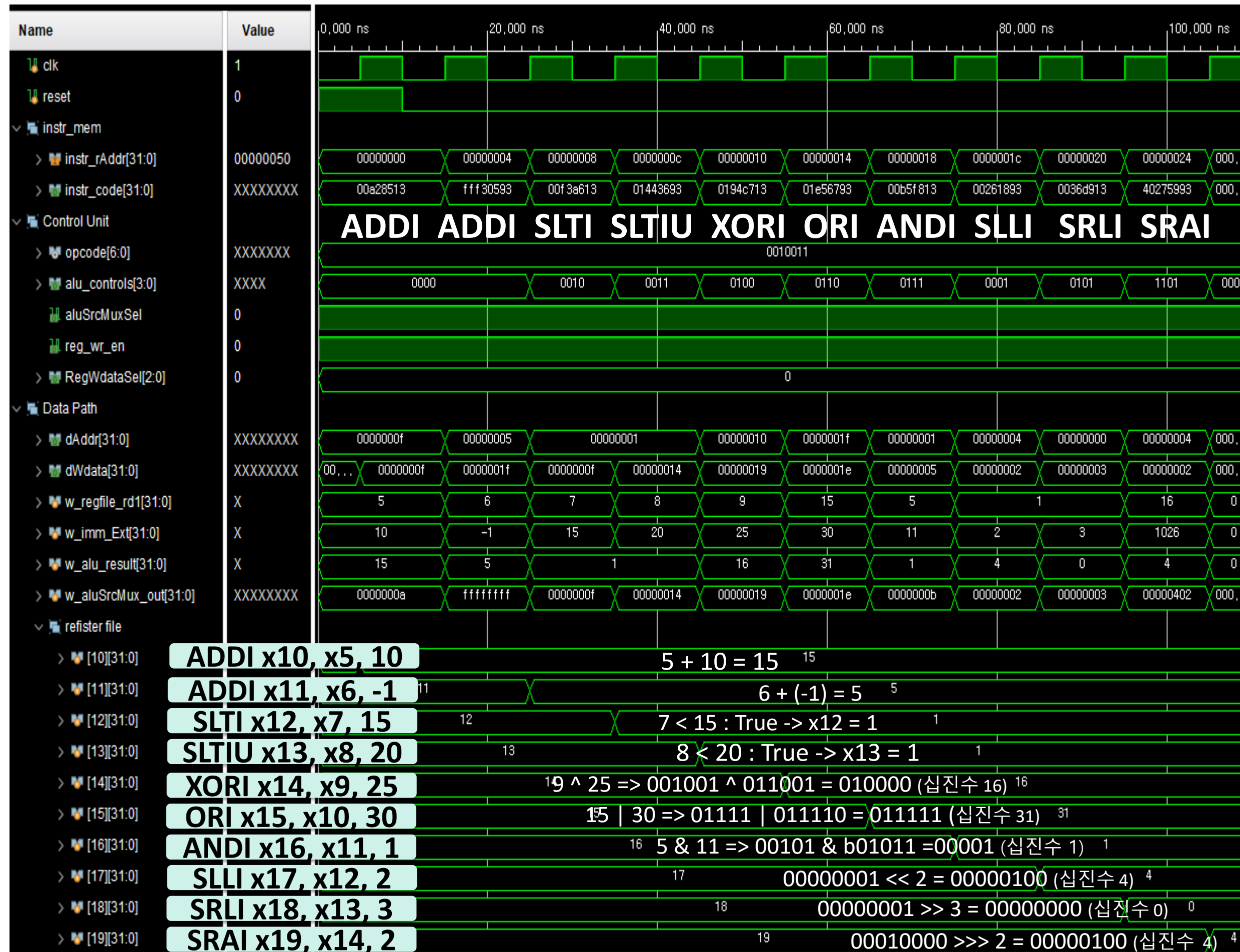

B – Type (BEQ, BNE, BLT, BGE, BLTU, BGEU)

B-type

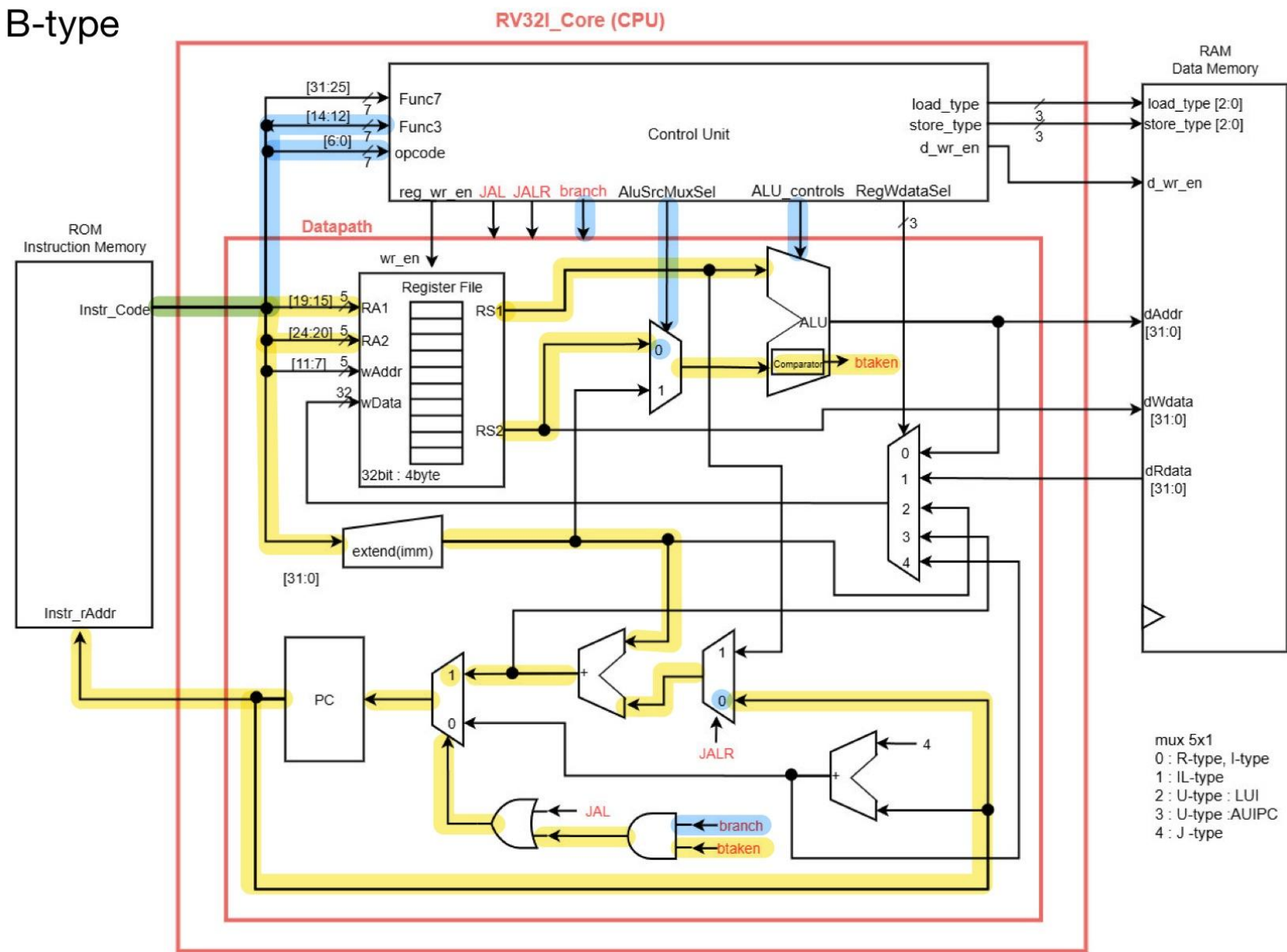


2개의 source register(rs1, rs2)를 비교하여
특정 조건이 만족되면
프로그램 카운터(PC)를 변경해
특정 주소로 분기

Type	Mnemonic	Descript	Extension
B	BEQ	if(rs1 == rs2) PC += imm	
	BNE	if(rs1 != rs2) PC += imm	
	BLT	if(rs1 < rs2) PC += imm	
	BGE	if(rs1 >= rs2) PC += imm	
	BLTU	if(rs1 < rs2) PC += imm	zero-extends
	BGEU	if(rs1 >= rs2) PC += imm	zero-extends

B – Type Simulation

Type	Mnemonic	Descript	Extension
B	BEQ	if(rs1 == rs2) PC += imm	
	BNE	if(rs1 != rs2) PC += imm	
	BLT	if(rs1 < rs2) PC += imm	
	BGE	if(rs1 >= rs2) PC += imm	
	BLTU	if(rs1 < rs2) PC += imm	zero-extends
	BGEU	if(rs1 >= rs2) PC += imm	zero-extends

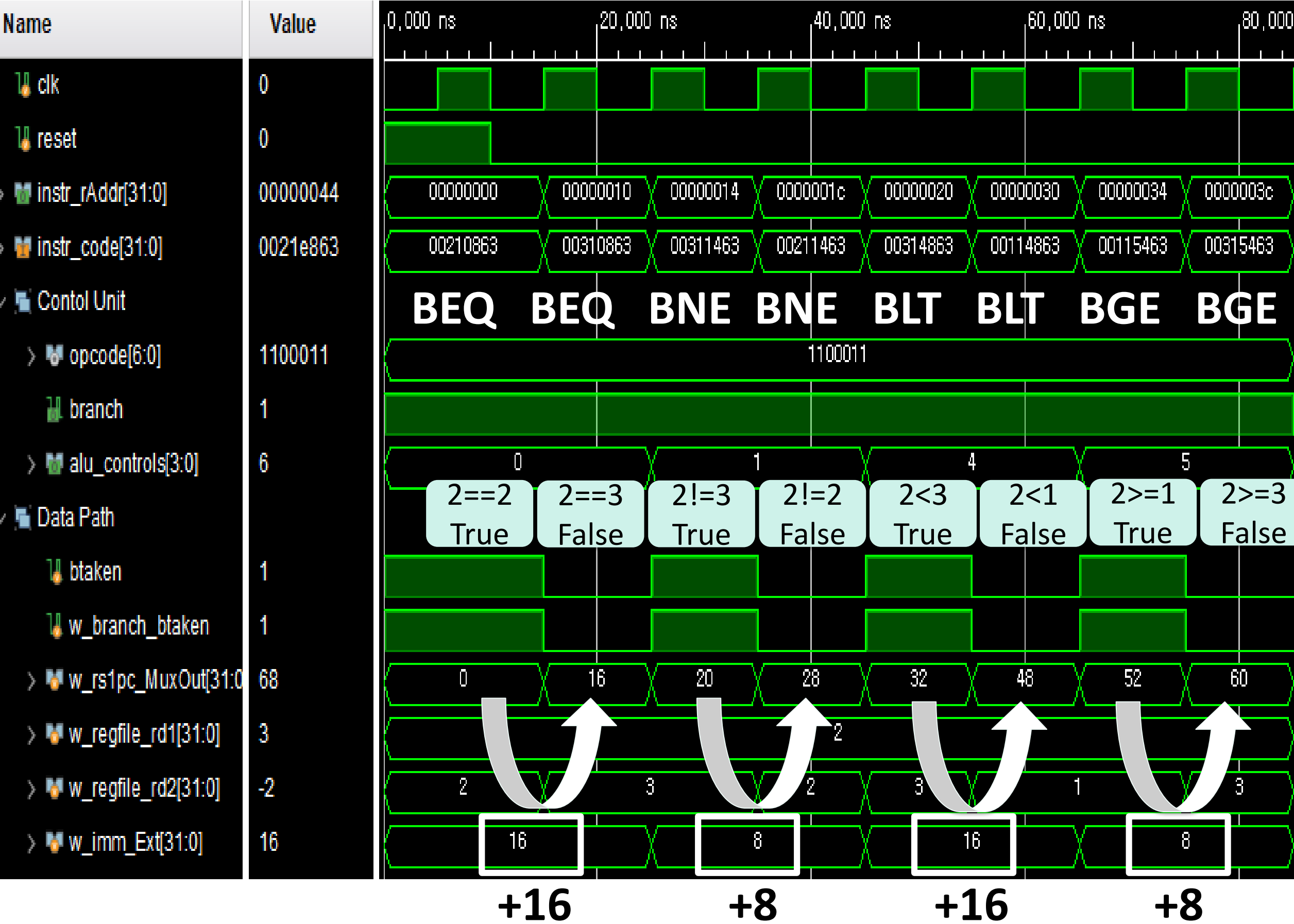
```
rom[0] = 32'h00_21_08_63; // BEQ x2, x2, 16 t
rom[4] = 32'h00310863; // BEQ x2, x3, 16 f
rom[5] = 32'h00311463; // BNE x2, x3, 8 t
rom[7] = 32'h00211463; // BNE x2, x2, 8 f
rom[8] = 32'h00314863; // BLT x2, x3, 16 t
rom[12] = 32'h00114863; // BLT x2, x1, 16 f
rom[13] = 32'h00115463; // BGE x2, x1, 8 t
rom[15] = 32'h00315463; // BGE x2, x3, 8 f
```



B – Type Simulation

Type	Mnemonic	Descript	Extension
B	BEQ	if(rs1 == rs2) PC += imm	
	BNE	if(rs1 != rs2) PC += imm	
	BLT	if(rs1 < rs2) PC += imm	
	BGE	if(rs1 >= rs2) PC += imm	
	BLTU	if(rs1 < rs2) PC += imm	zero-extends
	BGEU	if(rs1 >= rs2) PC += imm	zero-extends
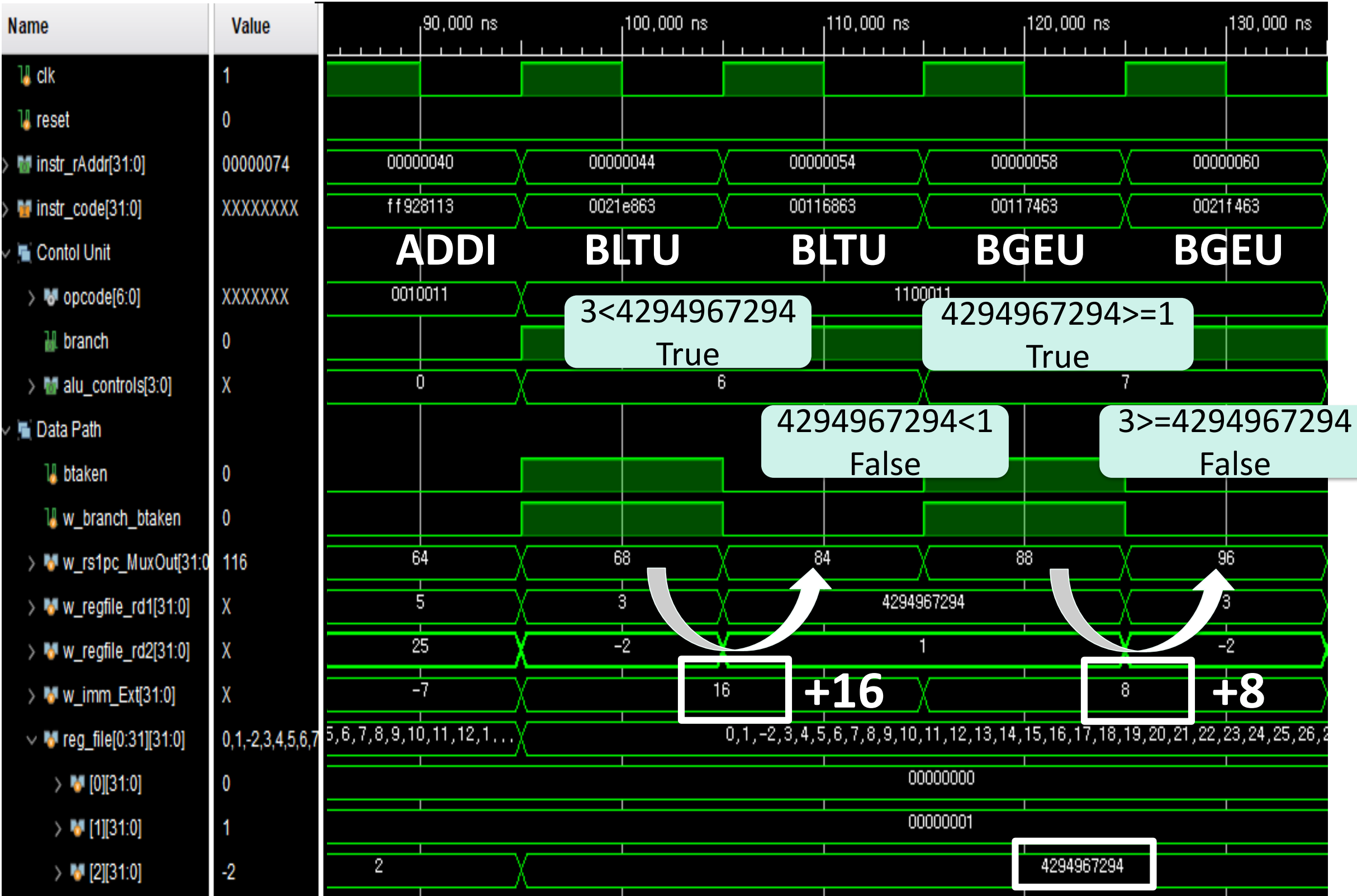
```
rom[16] = 32'hff928113; // 음수 만들어주기 addi x2, x5, -7 => x2 : -2
rom[17] = 32'h0021e863; // BLTU x3, x2, 16 => t
rom[21] = 32'h00116863; // BLTU x2, x1, 16 => f
rom[22] = 32'h00117463; // BGEU x2, x1, 8 => t
rom[24] = 32'h0021f463; // BGEU x3, x2, 8 => f
```




-2(32bit signed) = 4294967294 (32bit unsigned)

U – Type (LUI, AUIPC)

LUI(Load Upper Immediate)

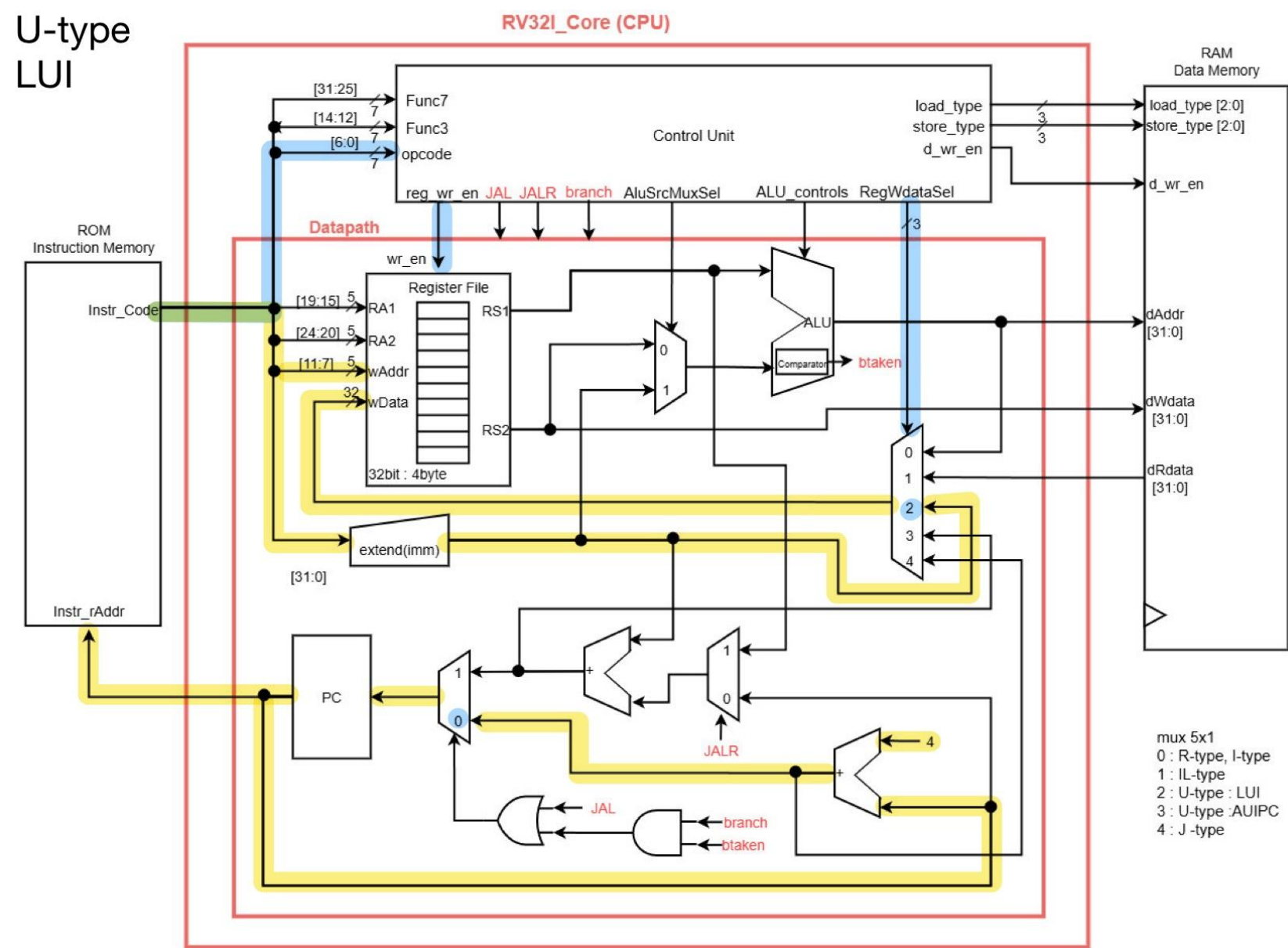20비트의 immediate를 register의 상위 비트(Upper bits)에 로드, 나머지 하위 12비트는 0으로 채우기



-> 그 결과를 목적지 register에 저장

Type	Mnemonic	Descript
U	LUI	$rd = imm \ll 12$
	AUIPC	$rd = PC + (imm \ll 12)$

U – Type (LUI, AUIPC)


LUI(Load Upper Immediate)

20비트의 immediate를 register의 상위 비트(Upper bits)에 로드, 나머지 하위 12비트는 0으로 채우기

AUIPC(Add Upper Immediate to PC)

immediate를 12비트 왼쪽 시프트 후
그 값을 PC 값에 더하기

-> 그 결과를 목적지 register에 저장

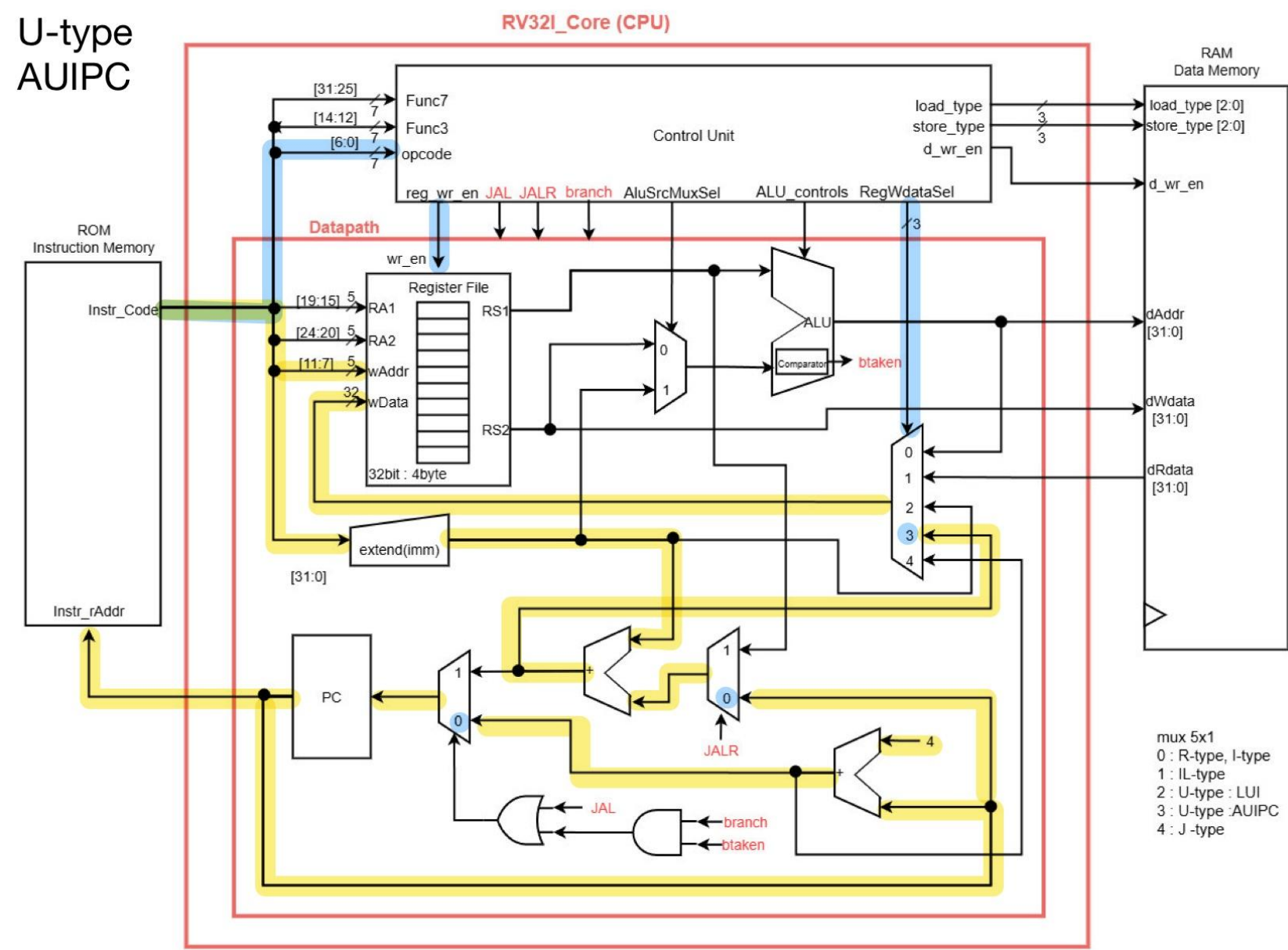

Type	Mnemonic	Descript
U	LUI	rd = imm << 12
	AUIPC	rd = PC + (imm<<12)

U – Type Simulation

Type	Mnemonic	Descript
U	LUI	rd = imm << 12
	AUIPC	rd = PC + (imm<<12)

```
//U-type
rom[0] = 32'h12345537; // lui x10, 0x12345
rom[1] = 32'h543219B7; // auipc x19, 0x54321
```

Name

Value

clk

0

reset

0

> instr_rAddr[31:0]

00000008

> instr_code[31:0]

00000013

> Control Unit

> opcode[6:0]

0010011

> RegWdataSel[2:0]

000

reg_wr_en

1

> Data Path

> w_regfile_rd1[31:0]

00000000

> w_regfile_rd2[31:0]

00000000

> w_imm_Ext[31:0]

00000000

> w_RegWdataOut[31:0]

00000000

> w_extendpc...out[31:0]

00000008


> register file

> [10][31:0]

12345000

> [19][31:0]

54321000

 

lui x10, 0x12345

32'h12345537
-> 32'h12345000

상위 20bit 그대로 넣고
하위 12bit 0으로 채우기


auipc x19, 0x54321

PC + (imm << 12)
= 0x4 + (0x54321 << 12)
= 0x4 + 0x54321000
= 0x54321004

J/JI – Type (JAL, JALR)

JAL (Jump and Link)

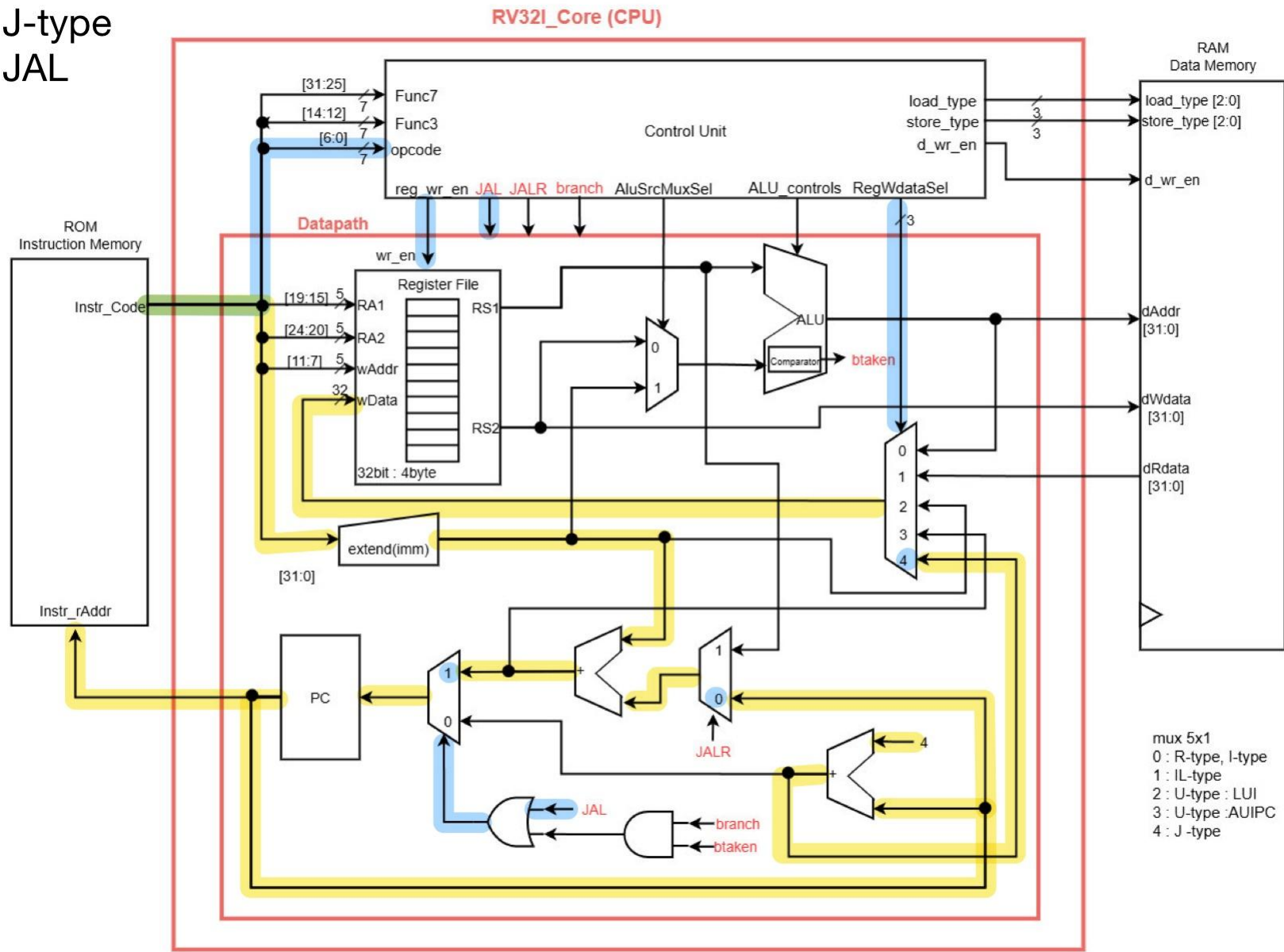
현재 PC에 immediate 오프셋을 더한 주소로 점프하며, 복귀 주소(PC+4)를 rd에 저장



Type	Mnemonic	Descript
J/JI	JAL	rd = PC+4; PC += imm
	JALR	rd = PC+4; PC = rs1 + imm

J/JI – Type (JAL, JALR)

J/JI-type
JALR

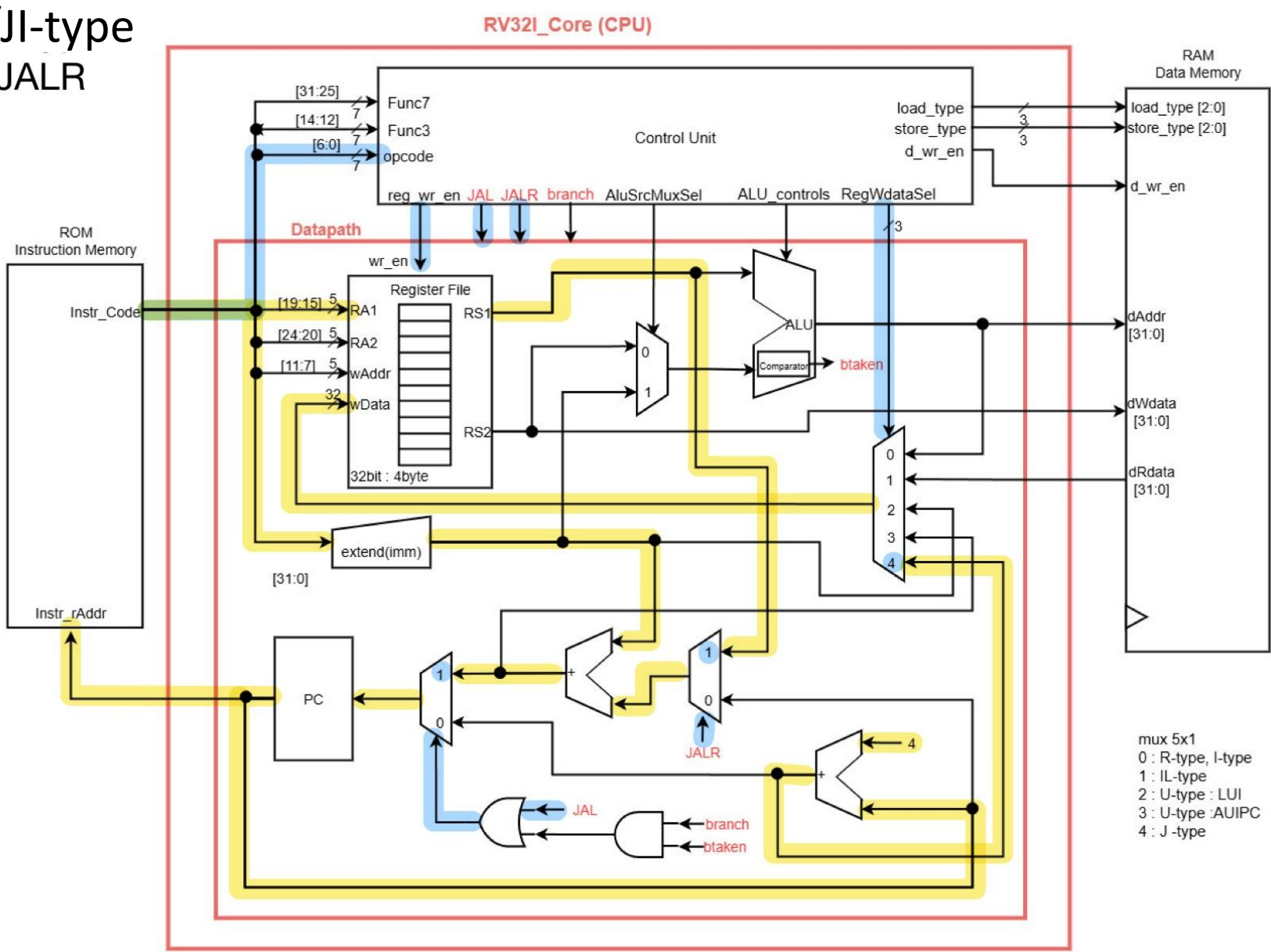

JAL (Jump and Link)

현재 PC에 immediate 오프셋을 더한 주소로 점프하며, 복귀 주소(PC+4)를 rd에 저장

JALR (Jump and Link Register)


rs1 레지스터 값에 immediate 오프셋을 더한 주소로 점프하며, 복귀 주소(PC+4)를 rd에 저장

Type	Mnemonic	Descript
J/JI	JAL	rd = PC+4; PC += imm
	JALR	rd = PC+4; PC = rs1 + imm

J/JI – Type Simulation


Type	Mnemonic	Descript
J/JI	JAL	rd = PC+4; PC += imm
	JALR	rd = PC+4; PC = rs1 + imm
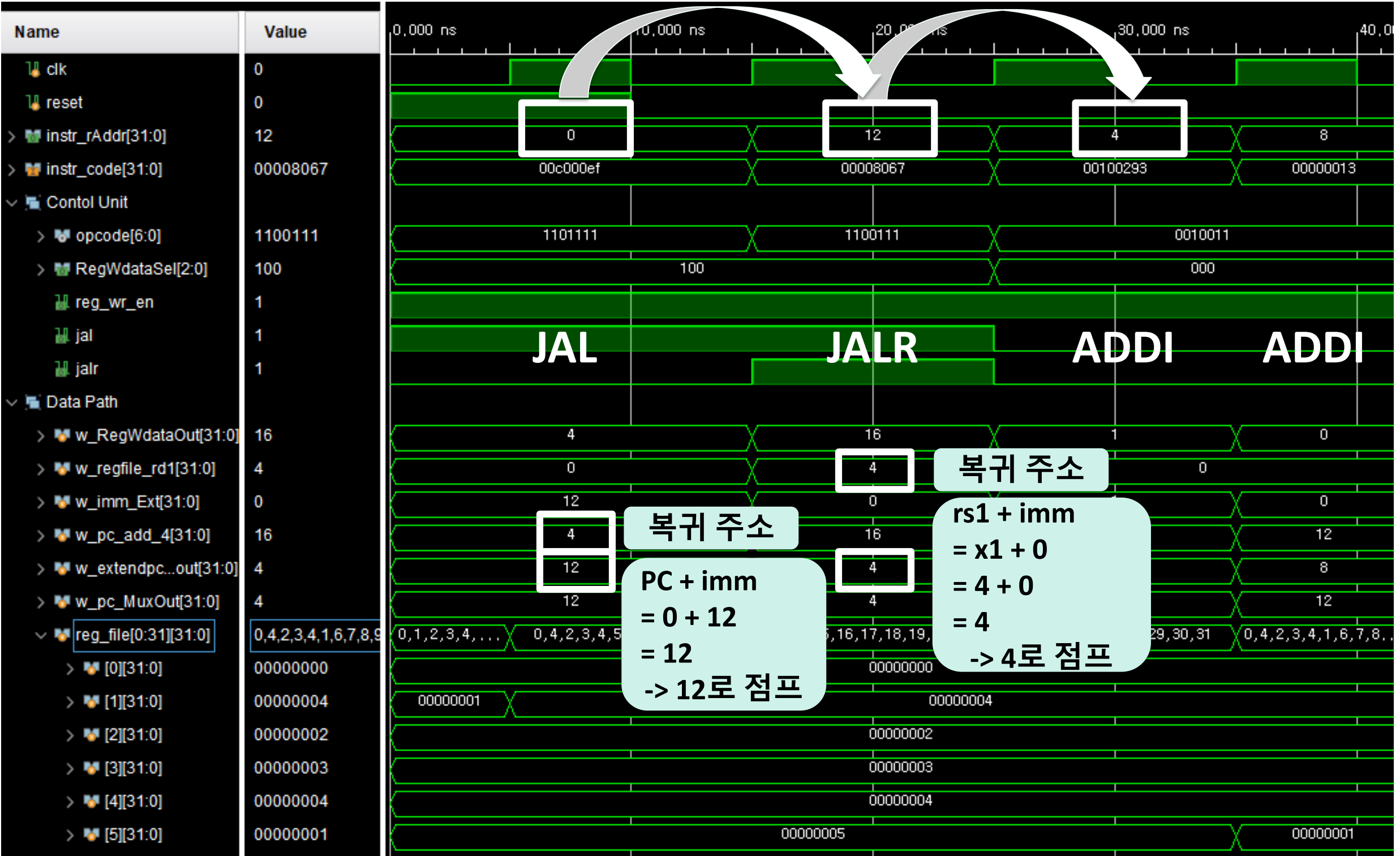
```
rom[0] = 32'h00C000EF; // jal x1, 12
rom[1] = 32'h00100293; // addi x5, x0, 1
rom[2] = 32'h00000013; // addi x0, x0, 0
rom[3] = 32'h00008067; // jalr x0, x1, 0
```



Trouble Shooting

Trouble Shooting – R-type btaken 발생

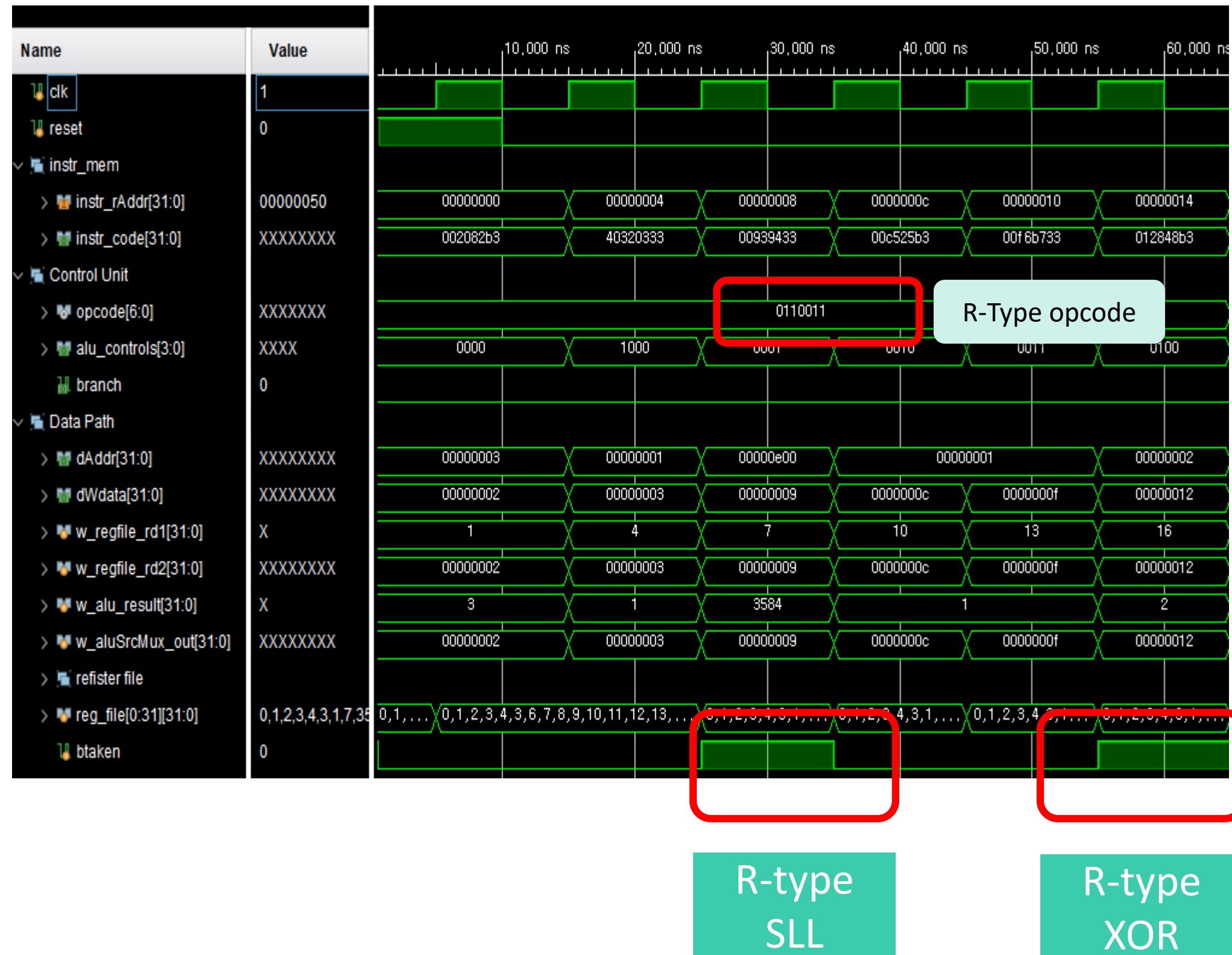

R-type SLL, XOR 에서 btaken 신호 : 1

-> 불필요한 신호 변화

-> 파이프라인으로 확장 시,
파이프라인 플러시 유발 가능


btaken

R-type
SLL

R-type
XOR

Trouble Shooting – R-type btaken 발생

```
// branch
always comb begin
    if (branch) begin
        case (alu_controls[2:0])
            `BEQ: btaken = ($signed(a) == $signed(b));
            `BNE: btaken = ($signed(a) != $signed(b));
            `BLT: btaken = ($signed(a) < $signed(b));
            `BGE: btaken = ($signed(a) >= $signed(b));
            `BLTU: btaken = ($unsigned(a) < $unsigned(b));
            `BGEU: btaken = ($unsigned(a) >= $unsigned(b));
            default: btaken = 1'b0;
        endcase
    end else begin
        btaken = 1'b0;
    end
end
```

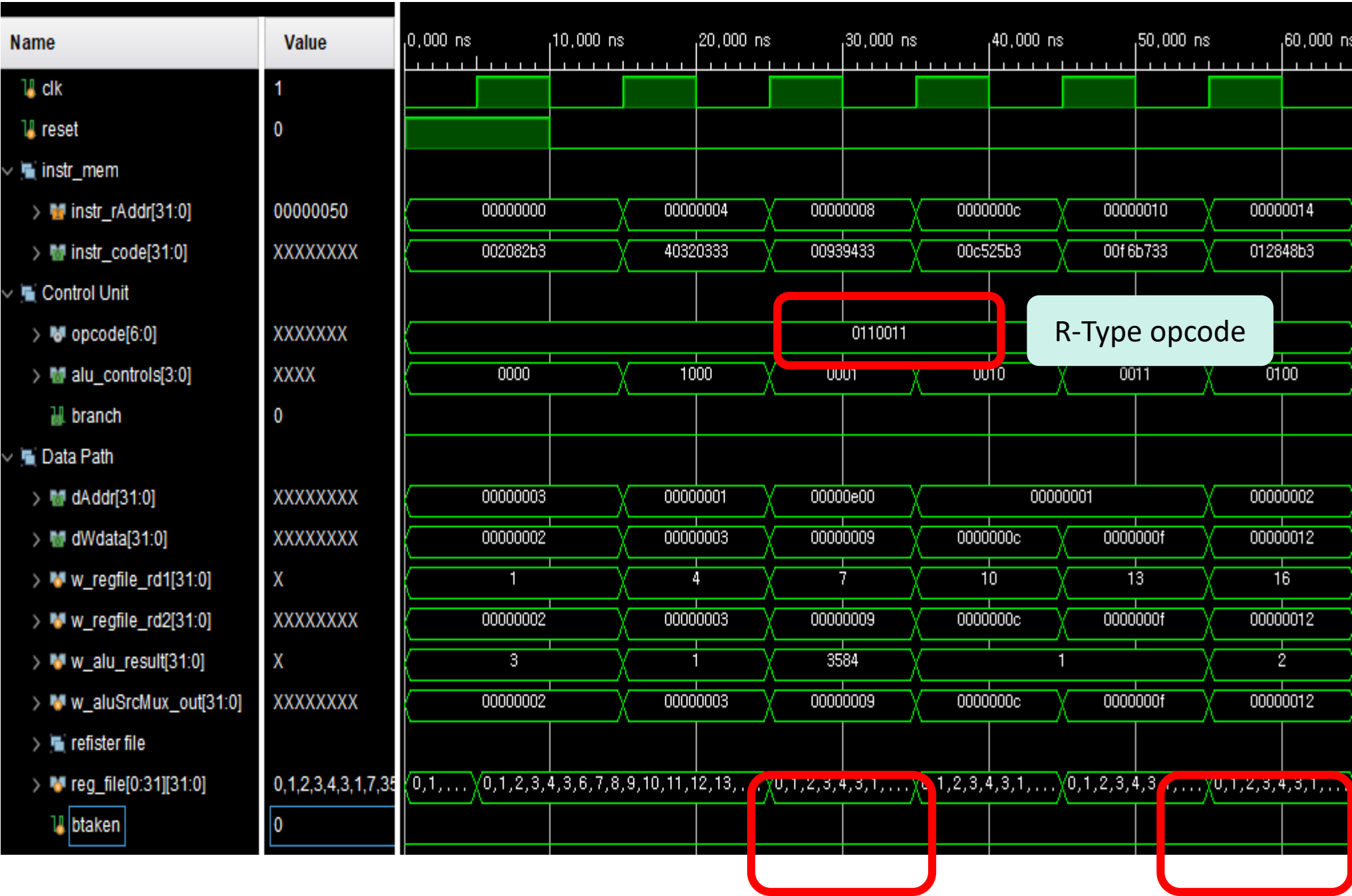


R-type
SLL

R-type
XOR

btaken

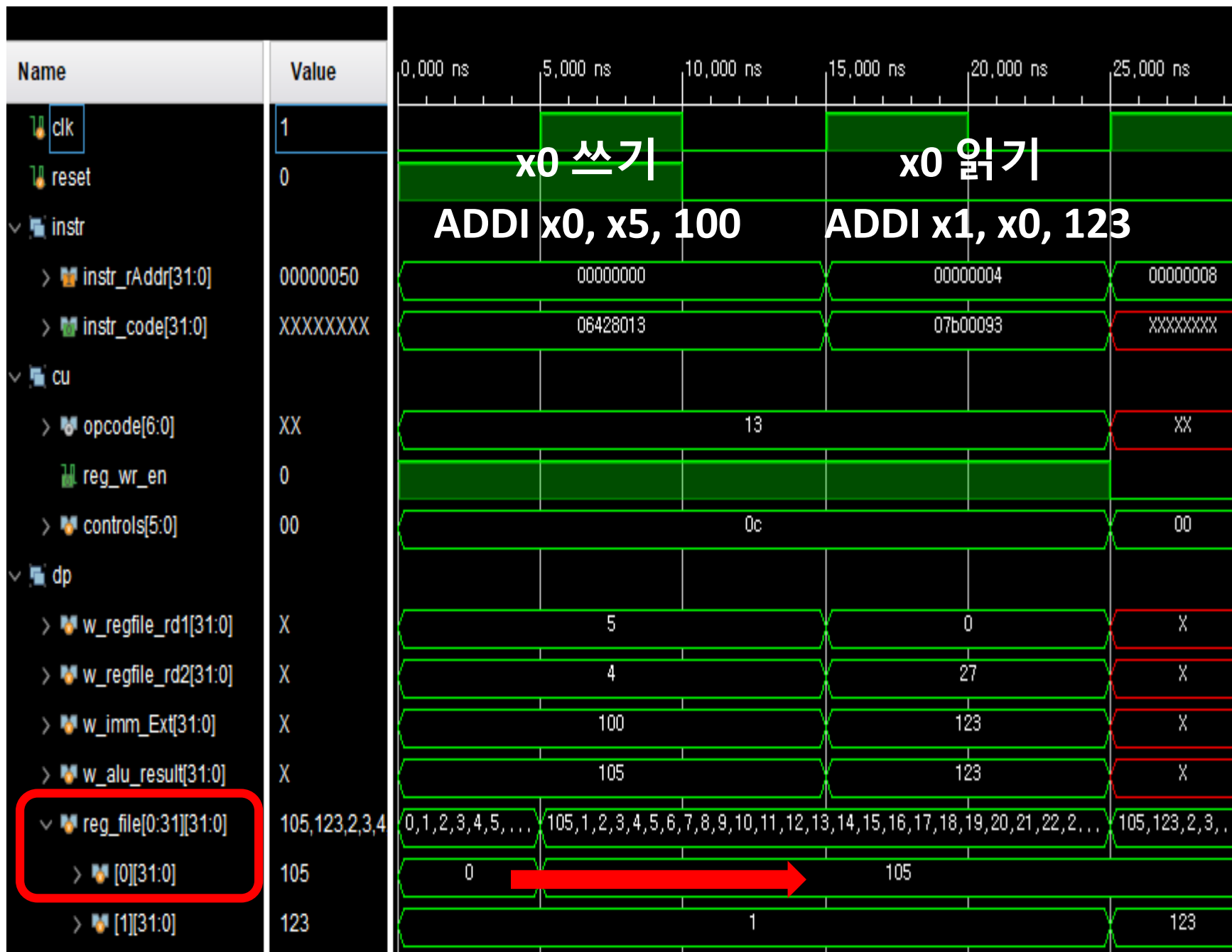Trouble Shooting – register file[0] 쓰기 오류



register x0
0 -> 105

Corner Case

```
// rom[0]: x0 쓰기
rom[0] = 32'h06428013; // addi x0, x5, 100

// rom[1]: x0 읽기
rom[1] = 32'h07B00093; // addi x1, x0, 123
```

RISC-V 목적지 레지스터 x0
-> 쓰기 동작 무시되어야 함

Registers

Register	ABI Name	Description	Saver
x0	zero	Zero constant	—

Trouble Shooting – register file[0] 쓰기 오류

```
always_ff @(posedge clk) begin
  if (reg_wr_en && (WA != 5'b0)) begin
    reg_file[WA] <= WData;
  end

  // rom[0]: x0 쓰기
  rom[0] = 32'h06428013; // addi x0, x5, 100

  // rom[1]: x0 읽기
  rom[1] = 32'h07B00093; // addi x1, x0, 123
end
```



Discussion & Future Plans

Discussion

RISC-V CPU 설계의 전반적인 과정을 경험

-> RISC-V ISA와 각 명령어의 동작 명확히 이해

시뮬레이션을 통하여 sign-extension이나 zero-extension과 같은 세부적인 동작까지 파형을 통해 직접 확인

-> RISC-V CPU Core 설계의 정확성을 높일 수 있음

Future Plans

- Type 별 기능 검증
- 파이프라인 아키텍처 도입 -> CPU의 성능을 개선
(여러 명령어를 동시에 처리하여 전체 시스템의 명령어 처리량 높이기)



Thank you